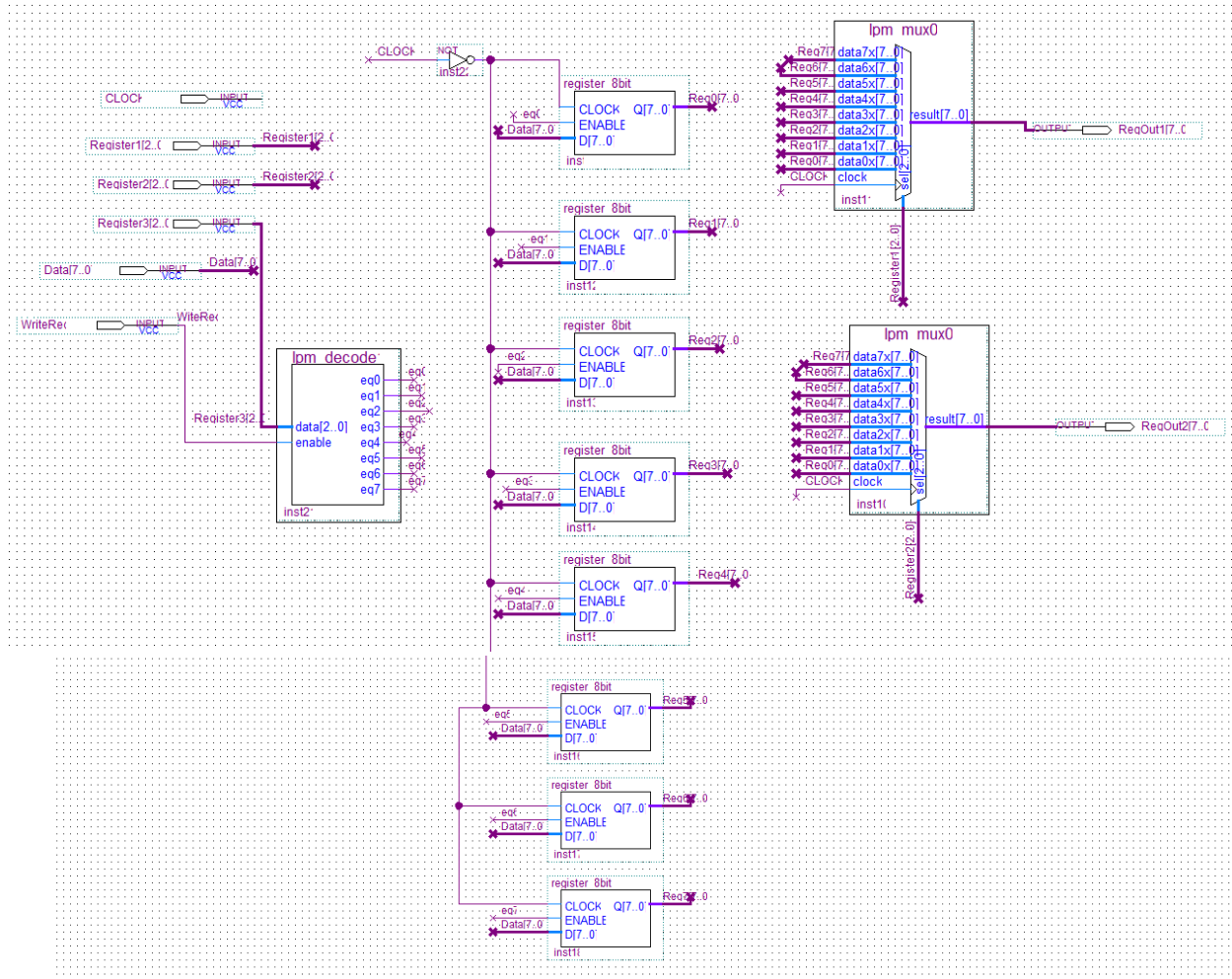


تمرین عملی معماری کامپیوتر دکتر اسدی، سری چهارم

آریا همتی ۴۰۱۱۱۰۵۲۳ | فرزاد کوهی ۴۰۱۱۰۶۴۰۳

برای این تمرین از ۲ بخش جدا گونه (register files, memory) درست شده است.
ابتدا از register files شروع کرده و توضیح و تست میکنیم.

RegisterFile:





از ۸ رجیستر ۸ بیتی که در تمرین های قبلی ساخته استفاده کرده تا رجیسترفایل را بسازیم.

برای مشخص کردن RegisterOut , 2RegisterOut1 از 2 تا MUX با 8 بیت ورودی و خروجی استفاده کرده که در select شان از input های Register1 , 2Register1 استفاده کرده ایم.

برای مشخص کردن رجیستر مقصد که به عنوان registerWrite استفاده می‌شود از سیگنال 3register که ۳ بیت است استفاده کرده‌ایم. Data نیز با توجه به 3register و یک decoder که ورودی enable آن WriteReg است برای write کردن در رجیستر مقصد استفاده شده است.

طبق waveform های زیر همانطور که در سوال خواسته شده بود read در لبه ی بالای clock و write در لبه ی پایین صورت می‌گیرد. (برای رعایت انجام write در لبه پایین clock، سیگنال clock، نات شده است.)

Testing of RegisterFile

  


نکته: در دو مثال بالا، برای نمایش دادن زمان WRITE که در لبه پایین clock است، به طور آزمایشی مقدار رجیستر 4 به صورت یک pin مجزا نمایش داده شده است. زمان READ نیز در لبه بالای clock است.


در پارت بعدی که همان memory است ما از lpm-ram-io استفاده کرده و برای ورودی های آن را به ترتیب ۸ بیت آدرس خانه ۱۶ بیتی در نظر گرفته شده است.

حال برای اینکه read , write ها بر اساس داک گفته شده بر روی لبه ی بالارونده و پایین رونده انجام شوند. ما از ۲ تریک استفاده میکنیم. اولین این است که outclock را کلاک عادی و inclock را not شده ی کلاک می‌دهیم. سپس برای خروجی ReadData از یک DFlipFlop استفاده کرده که با تغییر MemRead از یک به صفر، دیتا را clear بکند تا دیگر Read صورت نگیرد و مقدار ReadData برابر صفر شود.


DataMemory:

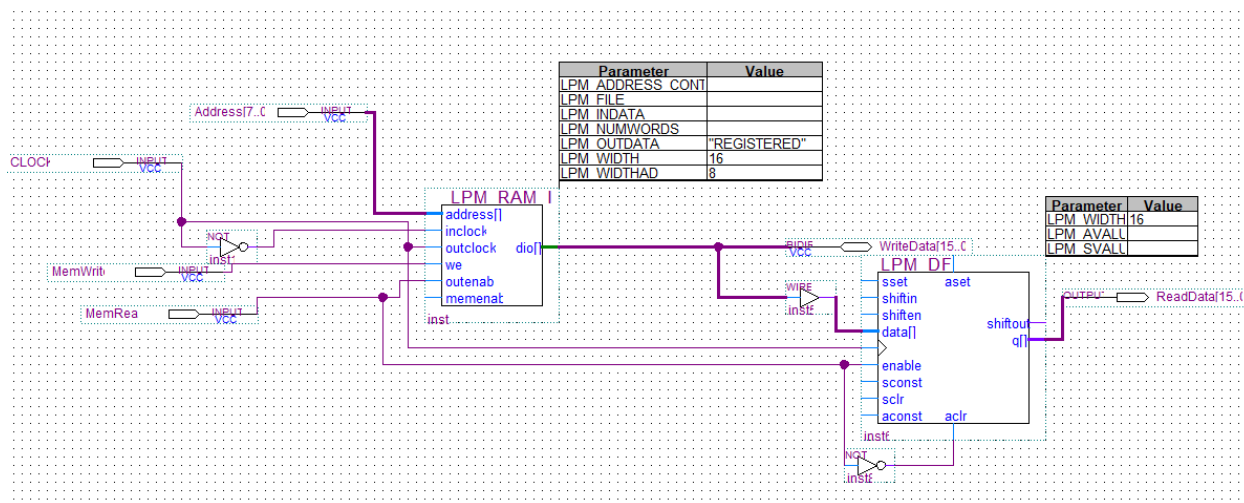


Testing of DataMemory:

 

همانطور که در عکس معلوم است: ابتدا در آدرس صفر عملیات ها صورت میگیرد و ابتدا یک **write** صورت میگیرد (با ۱ کردن سیگنال **MemWrite**) سپس با لبه ی پایین این تغییر اعمال شده. پس از آن عملیات **read** صورت گرفته و عدد ۷۸۵ چاپ میشود (با لبه ی بالا **trigger** میشود) و تا لحظه ای که **MemRead** برابر ۱ است، همچنان مقدار نمایش داده می شود. سپس آدرس عوض شده و به 00100110 و همین عملیات ها انجام شده ولی تنها تفاوت عوض شدن عدد خواسته شده به ۷۹۶ است. در مثال پایین نیز به ترتیب به خانه های 00000000 و 11111111 و 00100110 حافظه مقادیر 785، 220 و 796 اختصاص داده شده است. (مشاهده می شود که تمام **Read** ها در لبه بالا رونده و تمام **Write** ها در لبه پایین رونده صورت می گیرد)

 

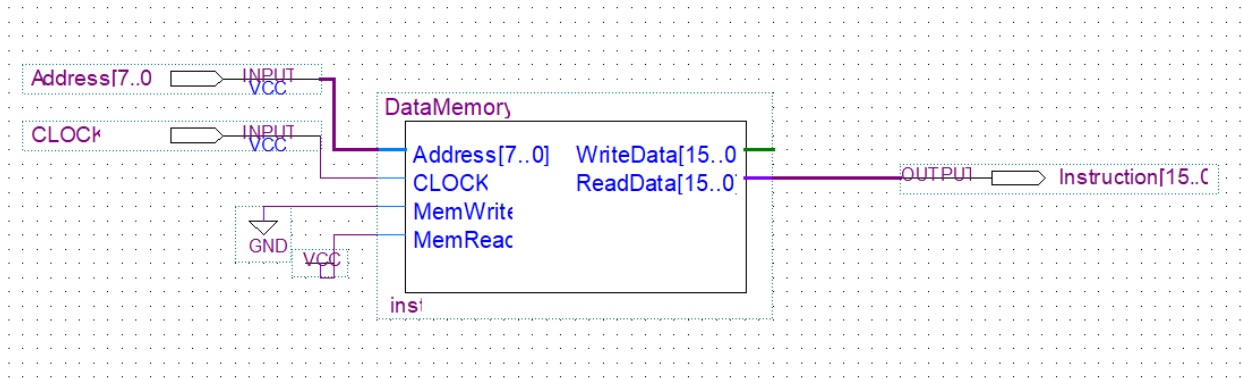برای **instruction memory** هم از مدار قسمت قبل (**DataMemory**) استفاده کرده تا **operation** های مورد نیاز را پیاده سازی بکنیم. سیگنال های **memread** همواره به ۱، **memwrite** همواره ۰ است و از آن به صورت **ROM** استفاده میشود. (چون تنها قصد **Read** را از **instruction memory** داریم). شکل **Instruction memory** در صفحه بعد قابل رویت است.



InstructionMemory